AD2 - Introdução à Informática Júlia Kastrup Bezerra 18113050537 Polo Niterói

- 1) Pesquise a velocidade dos seguintes dispositivos listados a seguir:
 - Registradores: 0,3ns.
 - Memória principal:
 - > Frequência: 800 a 2.400 MHz (DDR3), 2133 a 4266 MHz (DDR4).
 - ➤ Latência: 21 ns a 54 ns
 - ➤ Velocidade de transferência (leitura): 18.2GB/s a 13.8GB/s
 - ➤ Velocidade de transferência (escrita): 13.9GB/s a 9.9GB/s
 - Memória cache
 - > L1: 0.5 ns
 - > L2: 7 ns
 - Memória FLASH:

Escrita: 20 a 160 IOPSLeitura: 10 a 155 IOPS

- Discos magnéticos (pelo menos três características que envolvam velocidade)
 - > Rotação dos discos: 7200 a 10000 rpm
 - Latência: 4,17ms a 3ms
 - > Taxa de transferência externa: 300MB/s (SATA2)
- Interface USB 3.0
 - > Taxa de transferência: 4,8GB/s

Obs.: cada dispositivo pode ter uma forma de se medir a velocidade, seja pela sua frequência em hertz ou tempo em segundos, logo é necessário que você especifique a unidade de medida utilizada.

Inclua bibliografia!

http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/06/ddr3-ou-ddr4-entenda-diferencas-e-veja-qual-o-melhor-tipo-memoria.html

LIMA, B. R.; MOREIRA, E.T. – Análise da adequação de softwares de benchmark para mensuração de desempenho de microcomputadores – 2014 –

 $http://bdm.unb.br/bitstream/10483/8583/1/2014_BrunoRochaLima_EduardoTaitsonMoreira.pdf.$

Acessado em: 19 de maio de 2018.

https://www.memorybenchmark.net/ram.php?ram=G+Skill+Intl+F4-4266C19-8GTZSW+8GB&id=1058

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/10/o-que-e-memoria-cache-entenda-sua-importanci a-para-o-pc.html

https://gist.github.com/jboner/2841832

http://www.pdsw.org/pdsw10/resources/papers/master.pdf

https://www.guiadopc.com.br/artigos/9290/entenda-as-especificacoes-dos-hds.html

http://hardplus.com.br/blog/o-que-e-latencia/

http://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/08/hd-sata-sata-ii-e-sata-iii-entenda-diferencas-entre-o s-padroes.html

https://www.showmetech.com.br/usb-2-0-vs-usb-3-0-vs-usb-3-1-tipo-c-qual-e-a-diferenca/

2) Nas vídeo-aulas, você viu o processo de instalação de um HD IDE ou PATA. Descreva passo-a-passo como seria a instalação de um disco SATA.

Procure na Internet fotos dos conectores em unidades de disco e nos controladores, assim como também dos cabos de instalação.

Atualmente as melhores fontes de alimentação já possuem conector de alimentação padrão SATA, mas a maioria ainda não. Como deve ser feita a instalação nestes casos? Exemplifique com fotos e/ou esquemas.

Inclua bibliografia!


Etapa 1: abrindo o gabinete

- 1) Certifique-se de descarregar a energia eletrostática. Para isso, você pode:
 - a) usar uma pulseira antiestática ligada a uma superfície aterrada ou
 - b) encostar por alguns segundos em uma superfície de metal não pintada e que possua aterramento. A fonte do seu computador é um exemplo.
- 2) Certifique-se de que o computador está desligado;
- 3) Desplugue todos os cabos ligados ao gabinete;
- 4) Desaparafuse todos os parafusos (sinalizados com setas abaixo) do lado oposto ao da placa-mãe (o lado da placa-mãe está rodeado de vermelho na figura abaixo). Se necessário, repita o procedimento com a tampa lateral oposta.




Etapa 2: removendo o HD antigo - caso esteja montando um computador do zero, vá para a Etapa 3 - instalando o novo HD.

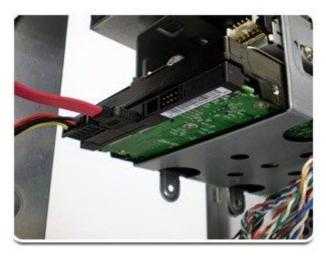- 1) Certifique-se de que a sua placa-mãe suporta conexões de HD SATA. Para isso, basta consultar o manual do fabricante da sua placa-mãe.
- 2) Remova o cabo que liga o HD à placa-mãe. Remova também o cabo que liga o HD à fonte de alimentação.
 - a) na figura abaixo, o cabo para a placa-mãe é o vermelho achatado e o para a fonte de alimentação é o vermelho, amarelo e preto:



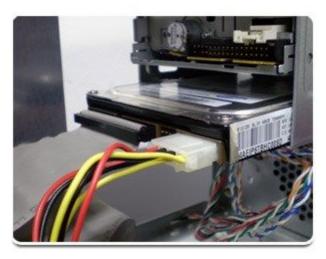b) na figura abaixo, o cabo para a placa-mãe é o cinza, mais largo, e o para a fonte de alimentação é o com fios vermelhos, amarelos e pretos:



3) Desparafuse e remova o HD.

Etapa 3: instalando o novo HD

- 1) Verifique se sua fonte de alimentação possui conector padrão SATA.
 - a) Na imagem abaixo, a fonte de alimentação possui os dois conectores, o com a ponta preta é para o HD SATA, enquanto o branquinho,

imediatamente ao lado direito, é a do HD PATA.



b) Caso a fonte de alimentação, como na imagem abaixo,




não contenha uma entrada para o cabo SATA, é preciso utilizar um adaptador:



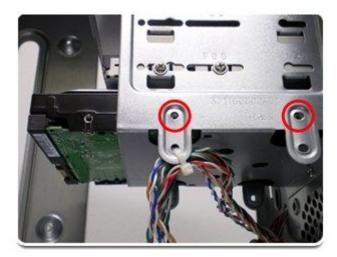2) O novo HD deve ser inserido na gaveta destinada a ele. Em geral, ela se localiza junto à parte frontal do gabinete:





- 3) Aparafuse o novo HD no local sinalizado na imagem acima.
- 4) Conecte o cabo SATA na parte traseira do HD, e no conector da placa mãe.






- 5) Conecte o cabo de alimentação à parte traseira do HD (imagem acima) e à fonte de alimentação.
- 6) Feche o gabinete.
- 7) Ligue o computador e entre nas configurações da BIOS para verificar se o disco foi localizado corretamente.
 - a) Para isso, basta pressionar a tecla DELETE, ou F10, ou F1 logo após ligar o computador.
- 8) Crie uma partição no disco para que seja instalado o sistema operacional de preferência.

Bibliografia:

https://www.tecmundo.com.br/disco-rigido/2324-manutencao-de-pcs-como-instalar-hd.htm

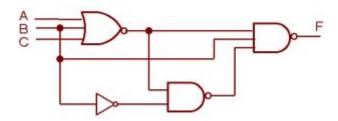3) Dado o circuito abaixo, determine a expressão lógica mais simples que você puder para a saída F.



 $X = !(A+B+C) = !A . !B . !C \rightarrow o \text{ complemento da soma \'e igual ao produto dos complementos.}$ $Y = !(X . !B) = !X + B \rightarrow o \text{ complemento do produto \'e igual \`a soma dos complementos.}$!(X . Y . B) = !X + !Y + !B !X = A . B . C !Y = (!A . !B . !C) + !B F(A,B,C) = !(X . Y . B) = !X + !Y + !B = !X + X . !B + !B = !X + !B(X + 1) = !X + !B = ... = A + B + C + !B = 1

4) Simplifique a função F dada abaixo até a forma mais simples que você conseguir.

```
F(x,y,w,z) = !y w !z + x !y !w z + !x y w !z + x !y w z + x y w !z + !y !w !z
```

```
1: !yw!z
2: x!y!wz
3: !xyw!z
4: x!yw!z
5: !y!w!z

!z(!yw + !xyw + x!yw + !y!w) + x!y(!wz + wz) =
!z(w(!y + !xy + x!y) + !y!w) + x!y(z(!w+w)) =
!z(w(!y + y(x+!x)) + !y!w) + x!y(z(1)) =
!z(w(!y + y) + !y!w) + x!yz =
!z(w(!) + !y!w) + x!yz =
!z(w(1) + !y!w) + x!yz =
!z(w + !y.!w) + x!yz =
!z(w + !y(!z + xz) =
!zw + !y(!z + xz) =
!zw + !y(!z+x) =
```

!zw + !y!z + !yx

5) Determine a expressão lógica mais simples que você puder para a função F representada abaixo pela sua notação compacta.

 $F(A,B,C,D) = \sum (1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14)$

```
F(A,B,C,D) = ABCD + ABCD =
```

```
= !A(!B!CD + !BC!D + !BCD) + !B(A!C!D + A!CD + AC!D + AC!D + ACD) + !D(AB!C + ABC) =
= !A(!B(!CD + C!D + CD) + B!CD) + !B(A(!C!D + !CD + C!D + CD)) + !D(A(B!C + BC)) =
= !A(!B(!CD + C!D + CD) + B!CD) + !B(A(1 + !CD + C!D)) + !D(A(B!C + BC)) =
= !A(!B(!CD + C!D + CD) + B!CD) + !B(A(1) + !D(A(B!C + BC)) =
= !A(!B(!CD + C!D + CD) + B!CD) + !BA + !D(A(B!C + BC)) =
= !A(!B(!CD + C!D + CD) + B!CD) + !BA + !D(A(B (!C + C)) =
= !A(!B(!CD + C!D + CD) + B!CD) + !BA + !D(A(B(1)) =
= !A(!B(!CD + C!D + CD) + B!CD) + !BA + !D(AB) =
= !A(!B(!CD + C!D + CD) + B!CD) + !BA + !DAB =
= !A(!B(!CD + C!D + CD) + B!CD) + A(!B + !DB) =
= !A(!B(!CD + C(!D + D)) + B!CD) + A(!B + !DB) =
= !A(!B(!CD + C(1)) + B!CD) + A(!B + !DB) =
= !A(!B(!CD + C) + B!CD) + A(!B + !DB) =
= !A(!B(D + C) + B!CD) + A(!B + !DB) =
= !A(!BD + !BC) + B!CD) + A(!B + !DB) =
= !A!B + !AD + !A!BC + !AB!CD) + A!B + A!DB =
= !B(!A(D + C)) + !AB!CD + A(!B + !DB) =
= !B(!A(D + C)) + !AB!CD + A(!B + !D) =
= !B(!A(D + C)) + !AB!CD + A!B + A!D =
= !B!AD + !B!AC + !AB!CD + A!B + A!D =
= !B!AD + !B!AC + !AB!CD + A!B + A!D
```

Mapa de Karnaugh

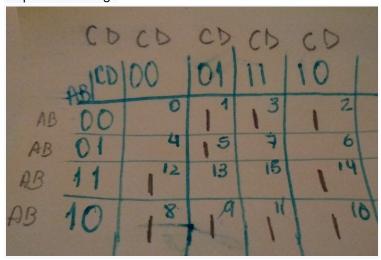


Tabela verdade

Α	В	С	D	f	ABCD	A+B+C+D
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	1